觉遵守考场纪律 如考试作弊

此答卷无效

奸

小小

自

东南大学考试卷(A卷)

课程名称	微机系统与抗	接口 考证	式学期 07-	08-3 得分	
适用专业	自动化		闭卷	考试时间长度 120) 分钟
一、选择填	空(30 分,	,未注明的	每小题 2:	分)	
1. (1分)領	数型计算机的发	发展以 :	技术为标志。		
A. 操作系			微处理器		
C. 磁盘	. , ,		软件		
			, , , ,		
2. ASCII 码分	是对进行	下编码的一种 方	万案,它是	的缩写。	
A1. 字符		B1.			
	符号	D1.	· · ·	. 지나 선내 사람 꾸런	
A2. 余 3			十进制数的		
C2. 格雷	门闩	D2.	美国标准信息	总父换 代码	
3. 指令系统	中采用不同寻	址方式的目的	主要是	o	
A. 可直接	货间外存				
B. 提供扩	展操作码并降	译低指令译码 对	推度		
	储程序和程序		n /	e tar	
D. 缩短指	f令长度,扩力	、寻址空间,	是局编桯灵沽	性	
4	数据总线、地	址总线、 控制	总线是根据	分类的。	
A. 总线所		- T. 17 14			
C. 总线的			D. 总线的件		
			周期由4个問	寸钟周期(T 状态)组成	, 在
T1 状态,CPU	」 同 思 线 反 出 _		. 44.		
A:数据 C:地址			:状态 :其他		
C. 25241.		D	· 汉 [巴		
6. 在采用	对 I/O 设 [。]	备进行编址情	况下,不需要	要专门的 I/O 指令组。	
A. 统一编址:	法		单独编址法		
C. 两者都是		D.	两者都不是		

7.	卜面四类存储器中	,类型的	J存储器速度最低	 是。
A.	SRAM	B. Re	OM	
C.	EPROM	D. D		
	某 DRAM 芯片,其 为。	存储容量为 5121	X*8 位,该芯片	的地址线和数据线数目分
	A. 8, 512	B. 512	2, 8	
	C. 18, 8	D. 19,	. 8	
	中断类型码为 40H 是。	[的中断服务程序	序入口地址存放	在中断向量表中的起始地
	A. DS:0040H		B. DS:0100H	
	С. 0000:0100Н		D. 0000:0040I	H
	为使 MOV AX, 2H,下面哪一种数 A. VAR DB 41 C. VAR DB 42	据定义是正确的 H,42H	J? B. VAR D	
11.	DMA 方式是在	之间建立直:	接的数据通路。	
	A. CPU 与外围设备			与外围设备
	C. 外设与外设		D. CPU	
	5. 71 W \$71 W		D. ere	7 11
12.	设异步串行通信时	·, 每个字符格式	为7个信息位,	1 个奇/偶校验位和 2 个
	上位,保证每秒传送			
	A. 2880			
13.	(3分)8086/8088 .目标距离差是002 .目标距离差是021 .目标距离差是120	20H 字节, 对应 10H 字节,对应_	Ź跳转的 JM 跳转的 JM	MP 指令; IP 指令;
	A. 段内 B.	短 C.	段间 D.	中断响应

14. 如果 1 个电压型 D/A 转换器的精度为±0.1%,则其最大可能误差为。 A: 满量程电压的±1‰ B: 电源电压的±1‰
C: 最大输入的±1‰ D: 输出电压的±1‰
15. 8253 定时器/计数器支持 6 种工作模式,分别由软硬件触发控制,其中硬件触发是指计数过程由控制。 A. 片选信号 B. IOWR 信号 C. Gate 信号 D. CLK 信号
二、程序阅读与编程(35分)
1. 阅读分析程序, 按要求填空回答问题(共 15 分) (1)(4 分)下面指令执行后, 变量 DAB 中的内容是(), AL=()。
DAW DW 2A05H DAB DB 0FAH
MOV AL, BYTE PRT DAW MOV AH,10
SUB DAB, AH
(2).(3分)测试 BL 寄存器内容是否与数据 4FH 相等, 若相等则转 NEXT 处 执 行 , 可 实 现 的 指 令 是 () , 此 外 还 可 以 用 指 令。
A.TEST BL, 4FH , JZ NEXT
B.XOR BL, 4FH JZ NEXT
C.AND BL, 4FH JZ NEXT
D. OR BL, 4FH JZ NEXT

(3)(8分)程序段如下:

BLK1 DB 47, 81, 32, -1, 20, 122, 73, 255, 0,55H,0AAH

:

MOV CX, 7

LEASI, BLK1

NEXT: MOV AL, [SI]

INC SI

CMP AL,0

JZ FINISH

TEST AL, 81H

JNZ NEXT

FINISH: MOV BL, [SI]

XOR SI,SI


:

程序段运行后, (AL) = ____ (BL) = _____ (CX)=_____,(SI)=_____

2. (10 分)设在地址连续的 VA 单元中存放着三个 16 位无符号数。如三个数都不是 0,则求出三数之和(不考虑进位),存放在 V2 单元中;如其中有一个数为 0,则把其它两单元和 V2 单元也清零。请编写**子程序** CHECK 完成以上功能。

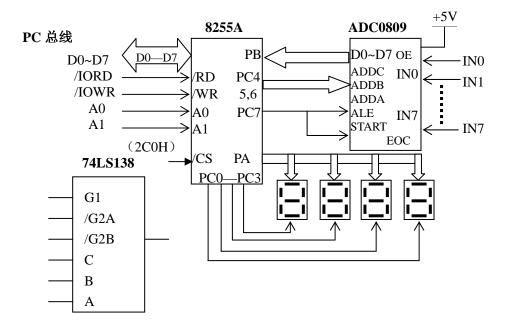3.(10 分) 总长度为 L1(不超过 8000)的 V1 数据区中存放着两组*非零数据报文*, 之间用 0EFH,0FEH 分隔开,报文以后空白部分为 00。请编写一段程序把两组报文分割开,分别写到 V2 和 V3 两个存储变量区(两个变量区已填满 00H)。如果未找到分割字符则将标志 NOFND 字节单元置为 FFH, 否则清零。

- 好好学习 二、接口与设计(35 分)
 - 1、(35分)下图中 8086/8088 系统采用 ADC0809 和 8255 接口芯片采集 8 个输 入通道的信息,并转换成对应的电压数字量,输出到4个LED显示器显示(其 中: $1 \land LED$ 显示通道数 0-7, $3 \land LED$ 显示相应通道的电压值)。要求:
 - (1) 说明 8255A 的 PA \Box 、PB \Box 和 PC \Box 的工作方式及各口的作用 (6 分):
 - (2)设计 8255 端口地址 2C0H, 用 A9-A4 译码,译码器用 74LS138,写出设计 过程并画出连线图:(6分)
 - (3) 简述 CPU 控制 ADC 工作原理 (4分)。
 - (4)根据图中连线.编写选择 IN4 通道进行转换的程序片断.并将转换结果存 入单元 VIN4 中. (不考虑 PC 口对显示部分的影响)(10 分)
 - (5) 简述 CPU 控制数码管显示工作原理(3分)
 - (6)设计指定通道(0-7)的转换-显示子程序 DISPADCH 的结构(功能和参数 传递关系), (不编具体程序), 编写周期性显示各通道和电压值的主程序片断, 其 中可直接调用上述 DISPADCH 以及延时程序. (4分)
 - (7)如果 CPU 采用中断方式读取 ADC 转换结果,如何实现(用文字说明) (2分)?



附: 74LS138 译码器功能表:

G_1	G2A	G2B	С	В	A	译码器	景输 出
1	0	0	0	0	0	$\overline{Y}_0 = 0$,	余为1
1	0	0	0	0	1	$\overline{Y_1} = 0$,	余为 1
1	0	0	0	1	0	$\overline{Y_2} = 0$.	余为 1
1	0	0	0	1	1	$\overline{Y}_3 = 0$,	余为 1
1	0	0	1	0	0	$\overline{Y_4} = 0$.	余为1
1	0	0	1	0	1	$\overline{Y}_5 = 0$,	余为 1
1	0	0	1	1	0	$\overline{Y_6} = 0$,	余为1
1	0	0	1	1	1	$\overline{Y}_7 = 0$,	余为1
	不是上述情况	č	×	×	×	$\overline{Y_0} \sim \overline{Y_7}$	全为1

ADC0809 地址译码与输入选通的关系

中选模拟通道	ADDC	ADDB	ADDA	
IN0	0	0	0	
IN1	0	0	1	
IN2	0	1	0	
IN3	0	1	1	
IN4	1	0	0	
IN5	1	0	1	
IN6	1	1	0	
IN7	1	1	1	

ADC0809 的主要信号:

START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。

ALE: 地址锁存允许信号,输入、高电平有效。

OE: 输出允许信号,输出、高电平有效。

EOC: A/D转换结束信号,输出、高电平有效。

i8255A 位控字的格式 (写入控制口):

0	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
标识位	X(任意)	X	X	位选择:		1: 置位	
				000~111 对应 C 口 PC0-PC7		0: 复位	