答卷无效

小。

群名

继

自觉

# 电子院等引部 三班

## 东南大学考试卷(A卷)

课程名称	微机系统	与接口 考证	式学期 07·	-08-3 得分	<del>}</del>		
适用专业	自动化	 考试形式	闭卷	考试时间	长度	120 5	分钟
<b>:</b>	又怕穴(20 4	 分,未注明的		<del></del>	_		
		_					
1. (1 分	♪)微型计算机 <b>的</b>	的发展以	技术为标志	•			
A. 操	作系统	JB-	:微处理器				
C. 磁	盘	D	. 软件				
2. ASCI	I 码是对 <u>Al</u> 进	性行编码的一种プ	方案,它是 <u></u>	<u>B2</u> 的缩写。			
	字符	B1.	汉字				
	图形符号	D1.					
	余3码	_		的二进制编码			
C2.	格雷码	D2.	<b>美</b> 国标准信	言息交换代码			
A、可 B、提 C、实	「直接访问外存 と供扩展操作码 <i>)</i> :现存储程序和程	<u>寻址方式</u> 的目的 并降低指令译码。 程序控制 扩大寻址空间,	难度	<u></u> 。 活性			÷
4. 处理	器的数据总线、	地址总线、控制	间总线是根据	居分类的	的。		
A, È	总线所处的位置		<b>B</b> . 总线传	送的内容			
	总线的传送方式		D. 总线的	]传送方向			
	CPU 向总线发 s			┣时钟周期(T∶	状态)	组成	,在
6. 在采 A:-统一 C. 两者	编址法	)设备进行编址 <sup>†</sup> B D		法	) 指令	≯组。	

7. 下面四类存储器中, A SRAM C、EPROM	类型的存储器i <b>ష</b> . ROM <b>ឯ</b> . DRAM	速度最快。
8. 某 DRAM 芯片, 其存 别为	储容量为 512K*8 位,	该芯片的 <u>地址线</u> 和数据线数目分
A, 8, 512	B. 512, 8	
C. 18, 8	19, 8 بىل	
9. 中断类型码为 40H 的 址是	勺中断服务程序入口地	也址存放在中断向量表中的起始地
A. DS:0040H	B. D.	S:0100H
C. 0000:0100H	D. 00	000:0040H
3. ••••••	<i>6</i> ′	
10. 为使 MOV AX,W	'ORD PTR VAR 指令	冷执行后,AX 寄存器中的内容为
4142H,下面哪一种数据	居定义是正确的?	
	<del>-</del>	VAR DB 41, 42
C. VAR DB 42H	, 41H	VAR DB 'AB'
11. DMA 方式是在	> 之间建立直接的数	据通路。
A. CPU 与外围设备	<del>ブ</del>	B./主存与外围设备
C. 外设与外设		) D.CPU 与主存
C. 710-3710		
(12) 设显步串行通信时,	. 每个字符格式为 7~	个信息位,1个奇/偶校验位和2个
心	这样字符 240 个,其	波特率为 户 BPS。
A.2880	B_2400 C. 1	1200 D. 1920
7 A. 2000	0/2/00	
.目标距离差是 002 .目标距离差是 021	系统中以下转移应由 20H 字节, 对应	跳转的 JMP 指令;
		<b>b</b> . 中断响应
A. 段内 ~B.	:短 C. 段间	以,中国制造
•		

				上古外归关业
	果 1 个电压型 D/A 转换器的 :满量程电压的±1‰			入可能误差为。
	: 最大输入的±1‰			
C.		Σ. π		
	53 定时器/计数器支持 6 种		式,分别由软硬件	-触发控制,其中硬件
	片选信号 B. IOW		C、Gate 信号	D. CLK 信号
二、利	程序阅读与编程(35 分)	ı		
1. 阅	读分析程序,按要求填空回	答问题	(共 15 分)	
(1)(4	分)下面指令执行后,变:	量 DAB	中的内容是(	OFOH),
• • •	( D5H ).			
I	DAW DW 2A05H			
]	DAB DB 0FAH			
1	MOV AL,BYTE PRT DAW MOV AH,10 (AH)= oAH SUB DAB,AH (DAB) (3 分)测试 BL 寄存器内	(AL) = 0) (BAB) = (AA) =	5H _(AH) -0AH	
		bab= c	EOLI.	
(2).(	(3分)测试 BL 寄存器内容	容是否与	b数据 4FH 相等	
处技	以 仃 ,	<b>学</b> 定	( B), 此	外还可以用指令
	CMP BL, 4FH .JZ	NEXT		
	A.TEST BL, 4FH ,	JZ NE	XT	
	BXOR BL, 4FH	JZ NE		
	S.AND BL, 4FH	JZ NE	EXT	

D. OR BL, 4FH JZ NEXT

#### (3)(8分)程序段如下:

BLK1 DB 47, 81, 32, -1, 20, 122, 73, 255, 0,55H,0AAH:

MOV CX, 7

LEA SI, BLK1

NEXT: MOV AL, [SI] ; (AL) = 41 = 2F h ; 51H ; 20H; FFH; 14H : 7AH;

NEXT: MOV AL, [SI] ; '(AL) = 47 = 2F h ; 51H ; 20H; FFH; 14H : 7A'
INC SI
CMP AL,0

JZ FINISH

TESTAL, 81H

JNZ NEXT

FINISH: MOV(BL) [SI]
XOR SI,SI

. 程序段运行后, (AL) = \_\_\_\_OH\_\_\_\_(BL) = \_\_\_OH\_\_\_\_ (CX)=\_\_\_OH\_\_\_\_


2. (10 分)设在地址连续的 VA 单元中存放着三个 16 位无符号数。如三个数都不是 0,则求出三数之和(不考虑进位),存放在 V2 单元中;如其中有一个数为 0,则把其它两单元和 V2 单元也清零。请编写**子程序** CHECK 完成以上功能。

TEY SI'NY' Mov Cx.3. MOV BY. [VA] adCHECK: LODSW CMP AX, OOH JZ NEXT ADIO BY, AX. DEC CX JNZ CHECK # 8 Mgv [V2] . A 4 T JMP FINISH NEXT: MOV [SI], O < MOV CX, 3. JNZ NEXT MOV [VI]. O FINISH : - --.

3.(10 分) 总长度为 LL (不超过 8000)的 VL 数据区中存放着两组 **非零数据报文**, 之间用 0EFH,0FEH 分隔开,报文以后空白部分为 00。请编写一段程序把两组报文分割开,分别写到 V2 和 V3 两个存储变量区(两个变量区已填满 00H)。如果未找到分割字符则将标志 NOFND 字节单元置为 FFH, 否则清零。

#### 三、接口与设计(35分)

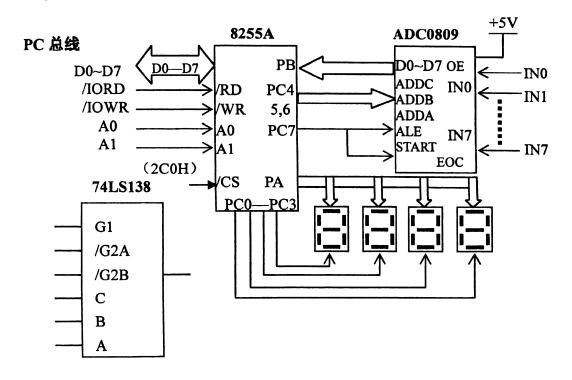- 1、(35分)下图中 8086/8088 系统采用 ADC0809 和 8255 接口芯片采集 8 个输入通道的信息,并转换成对应的电压数字量,输出到 4 个 LED 显示器显示(其中: 1 个 LED 显示通道数 0-7,3 个 LED 显示相应通道的电压值)。要求:
  - (1) 说明 8255A 的 PA 口、PB 口和 PC 口的工作方式及各口的作用 (6分);
- (2) 设计 8255 端口地址 2C0H, 用 A9-A4 译码,译码器用 74LS138,写出设计过程并画出连线图:(6分)
  - (3) 简述 CPU 控制 ADC 工作原理 (4分)。
- (4)根据图中连线,编写选择 IN4 通道进行转换的程序片断,并将转换结果存入单元 VIN4 中. (不考虑 PC 口对显示部分的影响)(10 分)
  - (5) 简述 CPU 控制数码管显示工作原理(3分)
- (6)设计指定通道(0-7)的转换-显示子程序 DISPADCH 的结构(功能和参数传递关系),(不编具体程序),编写周期性显示各通道和电压值的主程序片断,其中可直接调用上述 DISPADCH 以及延时程序.(4分)
- (7)如果 CPU 采用中断方式读取 ADC 转换结果,如何实现(用文字说明)(2分)?



附: 74LS138 译码器功能表:

G <sub>i</sub>	G2Ā	G2B	С	В	Α	译码器输出	
1	0	0	0	0	0	$\overline{Y}_{\delta}=0$ ,	余为1
1	0	0	0	0	1	Y,=0.	余为1
1	0	0	0	1	0	$\overline{Y}_t = 0$ ,	<b>余为</b> 1
1	U	0	0	1	1	Ÿ.=0.	余为 1
1	0	0	1	0	0	Y.=0.	余为1
1	0	0	1	0	1	$\overline{Y}_{\Lambda}=0$ ,	余为!
1	0	0	]	1	0	Y,=0,	余为1
1	0	0	1	1	1	<u> </u>	<b>余为</b> 1
,	不是上述情况	Z.	×	×	×	$\overline{Y_c} \sim \overline{Y_t}$	全为1

SHF整理

### ADC0809 地址译码与输入选通的关系

中选模拟通道	ADDC	ADDB	ADDA
IN0	0	0	0
IN1	0	0	1
IN2	0	1	0
IN3	0	1	1
IN4	1	0	0
IN5	1	0	1
IN6	1	1	0
IN7	1	1	1

#### ADC0809 的主要信号:

START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。

ALE: 地址锁存允许信号,输入、高电平有效。

OE: 输出允许信号,输出、高电平有效。

EOC: A/D转换结束信号,输出、高电平有效。

#### i8255A 位控字的格式 (写入控制口):

0	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
标识位	X(任意)	X	X	位选择:		1: 置位	
				000~111 对应 C 口 PC0-PC7		0: 复位	