如

卷无效

型

东 南 大 学 考 试 卷 (A卷)

适用	专业	<u>.</u>		电子等	学院		考	试用	彡式		闭	卷		考证	_ 戊时	间长	度	120) 分:	钟
	注意						_		_					_			-	= !		
题	目	_		=		三		四		五.		ア	7	-	 占		八		总分	_ `
得	分																			
批	阅人																			
 2. 3. 4. 	主机 ^上 若 AX 当写 <i>)</i> A	存备 A = 00 005 M · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	储器 66: 708H 00H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20H 20	器读 送数据 呈序查 H, BX	B.A 居时, = 00 B.FI 司, 同 式 入	存储器 采用 203H, FFBH 3253 自 为低 計即触	器写 B.「 th th th th th th th th th th	中断万 行指《 式 0 天 方 元	C. I/C 	D读 CPU C. MP H 式 1	的郊 C AX 不同 语电 TE	D.I 文率量 MA ,BX D. 0 可之夕 平 的上	/O 写 表高。 方式 后, 60081 小为_	AX I	中的		《是_			,
5.	设(S	P) =	010		(SS)=	=2000)Н,	执行	: I	PUSF	I	BP :	指令	·后,	栈	页的	物	理地	址,	是
6.	在 825 A. 端												端口	D						
7.	在异步 A B	b 串行 每 每 每	下通 秒钟 秒钟		使月 的字 的字	用波集 符数 节数 进制	寺率	来表							3 <u></u>		_°			
8.	8259A	可编	程		控制者	提, 当						收_		1	外边	设的	中断	请才	た 。	

共 10 页

第 1 页

9.	下列指令影响 8086 状态标志寄存器的状态位。
	A. MOV AX, BX B. NOT C. XCHG D. TEST
10.	下面的中断中,只有需要硬件提供中断类型码。
	A. INTO B. INT n C. NMI D. INTR
11.	8086/8088 系统要锁存地址和 BHE 信号,除了选用 8282 芯片外,也常用芯片
	作为地址锁存器。
	A. 74LS373 B. 74LS245 C. 74LS138 D. 74LS04
12.	8253 可编程定时/计数器工作在方式 0,在初始化编程时,一旦写入控制字后,。
	A. 输出信号端 OUT 变成高电平 B.输出信号端 OUT 变为低电平
	C. 输出信号保持原来的电位值 D.立即开始计数
13.	对 8086, 下列说法错误的是。
A	B. 复位后 CS 的初值为 FFFFH
C	2. 20 位的物理地址是在 EU 部件中形成的 D. 指令队列的长度为 6 个字节
14.	在任何一个总线周期的 T_1 状态,ALE 输出。
	A. 高电平 B. 低电平
15.	8086/8088CPU 经加电复位后,执行第一条指令的地址是。
	A. FFFFH B. 03FFFH C. 0FFFFH D. FFFF0H
16.	8086/8088 IP 和段寄存器依次属于。
	A. EU、BIU B. BIU、BIU C. EU、EU D. BIU、EU
17.	当 8255A 工作在方式 1 输出时,通知外设将数据取走的信号是。
	A. \overline{ACK} B. INTE C. \overline{OBF} D. IBF
18.	在 DMA 传送过程中完成数据传送功能是由。
	A. CPU 执行从存储器读出的指令
	B. CPU 直接控制外部设备与存储器
	C. DMAC 执行从存储器读出的指令
	D. DMAC 的硬件直接控制
19.	如果 8251A 设定为异步通信方式,发送器时钟输入端和接收器时钟输入端都连接到频
	率为 19.2kHz 的输入信号,波特率因子为 4,则波特率为。
	A. 2400 B. 4800 C. 9600 D. 19200
20.	某静态随机存储器芯片有地址线 13 根、数据线 8 根,则该存储器芯片的存储容量为。
	(A) 32K×16 (B) 13K×8 (C) 8K×8 (D) 1K×16

二、阅读程序并回答问题(共25分)

1. (5分)阅读以下程序段,说明该程序段完成的功能。

LEA BX,TABLE

MOV CL, 50

XOR AX, AX

LOOPER: ADD AL, [BX]

JNC GOON

INC AH

GOON: INC BX

DEC CL

JNZ LOOPER

MOV SUM, AX

.....

2. (5分) 阅读以下程序段

MOV AX, 50

MOV CX, 5

LOP: SUB AX, CX

LOOP LOP

MOV BUF, AX

HLT

上述程序段执行后,[BUF]=?

3. (5分) 在以 DATA 为首地址的内存数据段中,存放了 100 个 16 位带符号数,试将其中最大和最小的带符号数找出来,分别存放到以 MAX 和 MIN 为首地址的内存单元中,阅读并请将程序中的空白补充完整。

•••••

LEA SI,DATA

MOV CX, ①

CLD

LODSW

MOV MAX,AX

MOV MIN,AX

DEC CX

NEXT; LODSW

CMP AX, 2

JG GREATER

CMP AX,MIN

共 10 页 第 3 页

3 JL JMP GOON GREATER: MOV MAX, <u>4</u> GOON JMP LESS: MOV MIN,AX (5) GOON: **LOOP**

4. (5分) 阅读以下程序段,说明该程序段完成的功能。

LEA BX, TABLE
MOV CL, [BX]
INC BX
MOV AL, [BX]

CMP AL, 0AH JNC LOP2 ADD AL, 30H

JMP LOP3
LOP2: ADD AL, 37H
LOP3: MOV [BX], AL

LOP1:

DEC CL JNZ LOP1

• • •

5. (5分) 阅读以下程序段,说明该程序段完成的功能。

STRING DB 'AVBNDGH!234%Y*'
COUNT DW ?

.....

MOV BX, OFFSET STRING

MOV CX, 0

LOP: MOV AL, [BX]

CMP AL, '*'

JE DONE

INC CX

INC BX

JMP LOP

DONE: MOV COUNT, CX

HLT


共 10 页 第 4 页

三、简答题(每小题5分,共30分)

- 1. 解释 8237 的空闲周期和有效周期? 说明 8237 DMA 控制器的地址线 A_3 - A_0 是双向的作用?
- 2. 什么是 I/O 端口? 典型的 I/O 接口电路包括哪几类 I/O 端口?
- 3. 8086 CPU 功能结构有哪几部分组成?各部分的主要功能是什么?
- 4. 可编程计数/定时电路 8253 的控制字可以设定一种'数值锁存操作'。这种操作又何必要?
- 5. 何为引脚的分时复用?如何从 8088CPU 的地址、数据复用引脚得到地址和数据信息?
- 6. 请用恰当的方式表示异步串行通信的格式,并说明 RS-232 电平规定。

第四部分:接口应用题(共25分)

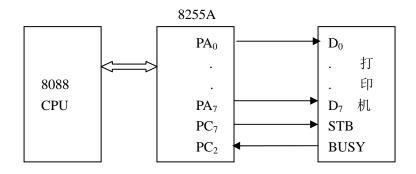
- 1.(10 分)如图所示,某打印机通过 8255A 与 8088 CPU 系统连接,采用查询输出方式,其中 A 口为数据口,PC₇为打印机选通信号 \overline{STB} ,PC₂接收忙状态信号(BUSY=1 表示打印机忙)。现要求打印字符存于缓冲区 BUF 中,共有 500 个字符,设 8255 端口地址为 200H~203H。完成以下问题:
- 1) 确定 8255A 中 A 口与 C 口上部及下部的工作方式, 是输入还是输出?
- 2) 编写 8255 初始化程序段(控制字格式见附 1);
- 3) 编写 CPU 与打印机之间数据交换程序段。




附 1: 8255A 控制字格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
1	A 口方式选择		Α□	C 口高 4 位	B口方式选择	ВП	C 口低 4 位	
	00: 方式 0		1: 输入	1: 输入	0: 方式 0	1: 输入	1: 输入	
	01: 方式1		0: 输出	0: 输出	1: 方式1	0: 输出	0: 输出	
	1×: 戊	7式2						

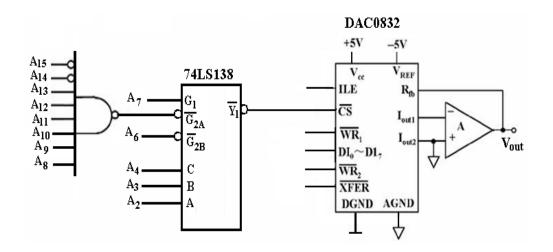- 2. (15 分)下图为 DAC0832 8 位 D/A 转换器与系统的连线图,回答下列问题。
- 1) 写出 DAC 0832 输入寄存器的四个可用地址;
- 2) 要求 DAC0832 工作在单缓冲方式下,将图中 DAC0832 相关引脚信号正确连接。 (DAC0832 功能框图见附录 2)
- 3) 编写程序段,使输出电压 V_{out} 为可控制斜率的锯齿波。(提示:利用软件延时程序实现斜率控制)。



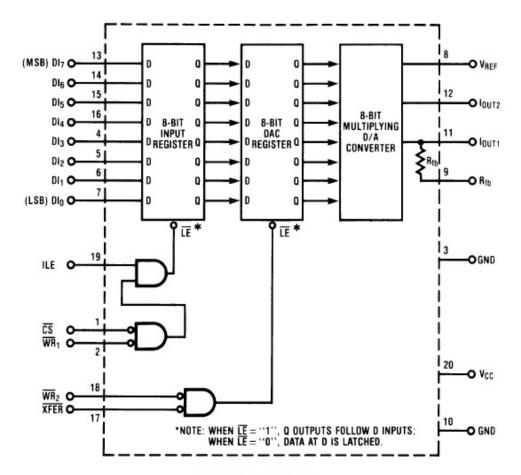

DAC0832功能框图

答题纸(A卷)

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

二、阅读程序并回答问题(共 25 分)

1.

2.

3.

4.

5.

三、简答题

1,

2.

3.

4.

5.

6.


四、接口应用题

1. 1)

2)

3)

2)

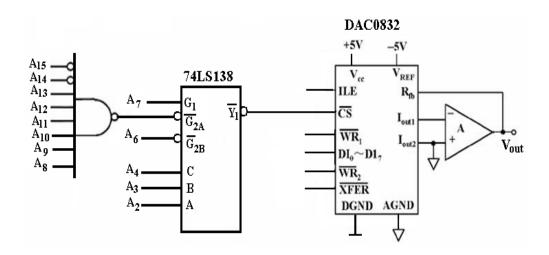

3)